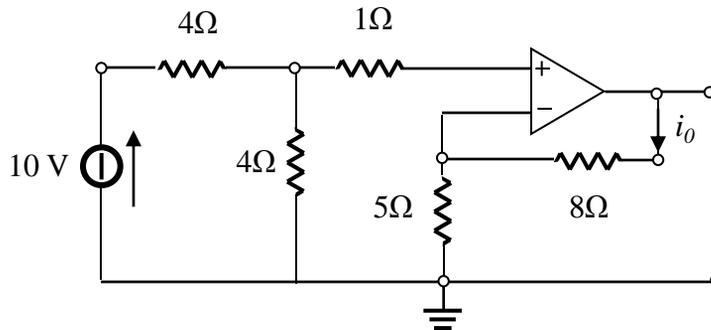
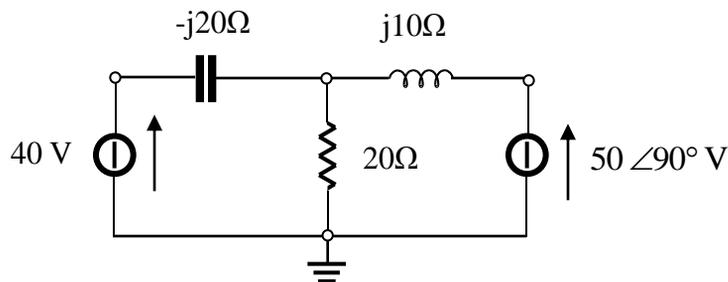


Nel circuito in figura ricavare la corrente i_0



Calcolare la potenza complessa assorbita da ciascuno dei cinque elementi nel circuito in figura



Un generatore trifase con sequenza diretta e $\bar{V}_a = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$ alimenta il carico mostrato in figura, dove $\dot{Z}_1 = 4 + j10 \Omega$ e $\dot{Z}_2 = 16 + j10 \Omega$. Trovare le correnti di linea.

