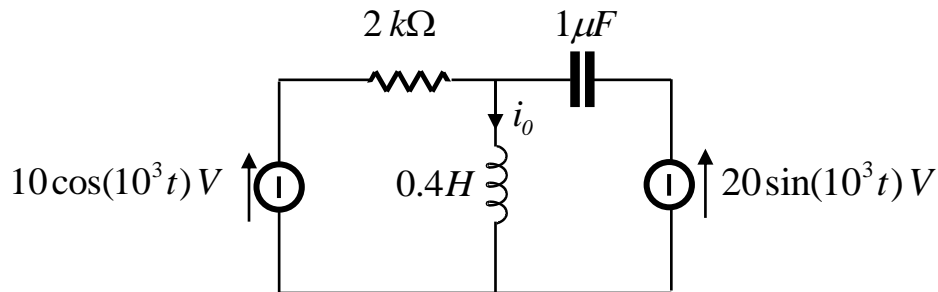
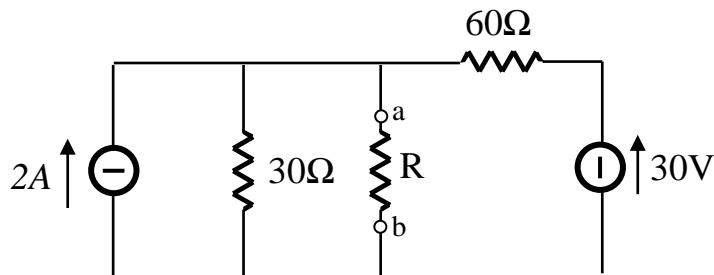


Nel circuito in figura trovare la corrente $i_0(t)$.



Nel circuito in figura trovare il valore di R affinché si abbia il massimo trasferimento di potenza e il valore della massima potenza trasferita.



Una linea trifase alimenta 3 carichi le cui caratteristiche sono descritte in figura. Trovare la potenza apparente e la corrente di linea complessivamente assorbite e il fattore di potenza complessivo.

