

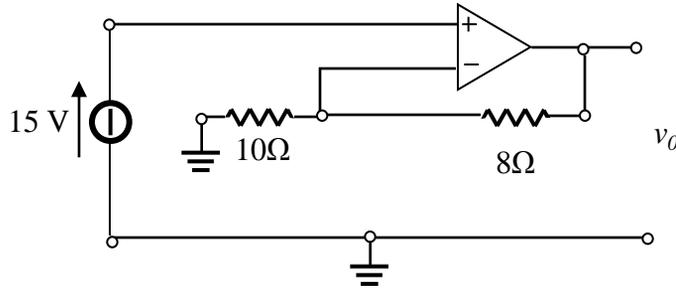


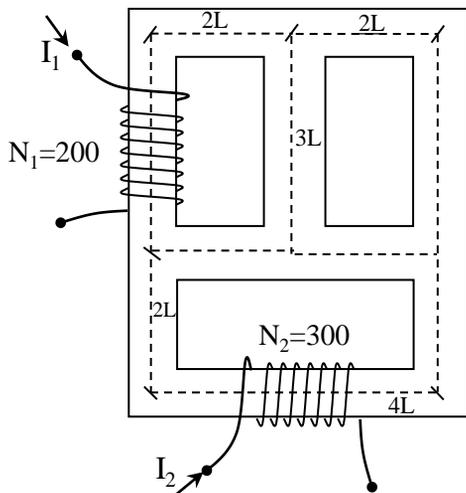Ne circuito in figura, ricavare la tensione v_o



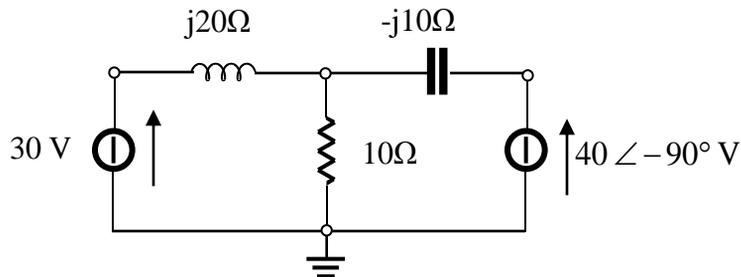Calcolare la potenza complessa assorbita da ciascuno dei cinque elementi nel circuito in figura



Determinare i tre coefficienti della mutua descritta in figura. Si assumano nulli i flussi dispersi in aria.

Siano:

$$L = 4 \text{ cm}$$

$$\mu_r = 1200$$

Sezione $S=1 \text{ cm}^2$ costante in tutta la struttura