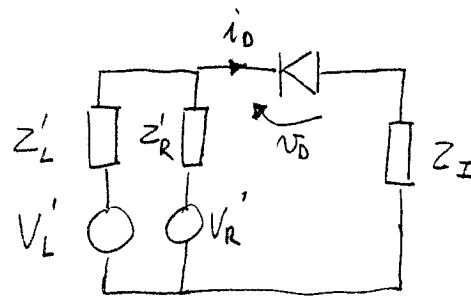


Inseriamo ora anche il generatore a RF, assumendo  $V_R \ll V_L$  ( $\frac{V_R}{V_L} \ll 1$ ) considerando lo schema a lato.



Assumiamo  $Z_I(\omega_R) = Z_I(\omega_L) = 0$  e

$Z_L'(\omega_I) = Z_R'(\omega_I) = 0$  mentre sono diversi da zero  $Z_{L0}' = Z_L'(\omega_L)$ ,

$Z_{R0}' = Z_R'(\omega_R)$  e  $Z_{I0}' = Z_I(\omega_I)$

Poiché  $\omega_R$  e  $\omega_L$  sono molto più vicine tra loro, allora  $Z_L'(\omega_R)$  e  $Z_R'(\omega_L)$  saranno finite e non nulle. Assumendo per semplicità che siano reali, poniamo, per il seguito,

$$Z_{L0} = \frac{Z_{L0}' \cdot Z_R'(\omega_L)}{Z_{L0}' + Z_R'(\omega_L)} \quad V_L = V_L' \frac{Z_R'(\omega_L)}{Z_{L0}' + Z_R'(\omega_L)}$$

e analoghi per  $Z_{R0}$ ,  $V_R$ .  $V_L, Z_{L0}$  e  $V_R, Z_{R0}$  sono gli equivalenti di Thevenin della rete di alimentazione rispettivamente a  $\omega_L$  e  $\omega_R$ . Ovviamente  $Z_R'(\omega_L)$  e  $Z_L'(\omega_R)$  devono essere grandi e grandi i corrispondenti filtri devono essere realizzati in modo opportuno, così come  $Z_I$ .

Nella maglia del diodo saranno presenti segnali a  $\omega_R, \omega_L, \omega_I$ .

La tensione  $V_D(t)$  sarà allora del tipo (~~per~~ supponiamo  $V_D = 0$ )

$$V_D(t) = V_{DR}(t) + V_{DL}(t) + V_{DI}(t)$$

La corrente sarà allora

$$I_D(t) = I_S \left( e^{\alpha V_D} - 1 \right) = I_S \left[ e^{\alpha V_{DL}} e^{\alpha V_{DR}} e^{\alpha V_{DI}} - 1 \right]$$

Se  $\alpha V_R$  è piccolo, possiamo assumere piccolo anche  $\alpha V_{DR}$ ,  $\alpha V_{DI}$   
 o ottenendo

$$I_D(t) \approx I_S \left[ e^{\alpha V_{DL}} \left( 1 + \alpha V_{DR} + \alpha V_{DI} \right) - 1 \right]$$

$$= I_S \left[ e^{\alpha V_{DL}} - 1 \right] + I_S e^{\alpha V_{DL}} \alpha (V_{DR} + V_{DI})$$

Il primo termine è la corrente a  $\omega_L$  (e armoniche) calcolata durante l'analisi a  $\omega_L$ . Il secondo termine è invece lineare in  $V_{DR}$  e  $V_{DI}$ .

Questo risultato è equivalente alla analisi a piccolo segnale di un circuito elettronico, salvo che ora il "punto di lavoro" varia nel tempo con frequenza  $\omega_L$ .

Pertanto, una volta ottenuto (con l'Harmonic Balance) il punto di lavoro a frequenza  $\omega_L$ , il diodo diventa un componente lineare con relazione  $i-v$

$$i_D(t) = I_S e^{\alpha V_{DL}} \alpha \cdot \left[ V_{DR}(t) + V_{DI}(t) \right] \quad (1)$$

$$(\text{avendo } i_o(t) = I_D(t) - I_{DL}(t))$$

Questo componente lineare è non-dispersivo (avendo trascurato la  $C_i$ )  
ma tempo-variante. Infatti la relazione precedente è  
quella di ~~un~~ un resistore con conduttanza

$$G_d(t) = I_s e^{\alpha V_{DL}} \cdot \alpha$$

variabile nel tempo a frequenza  $\omega_L$ .

Poiché  $V_{DL}(t) = V_{DL} \cos \omega_L t$  allora  $G_d(t)$  può essere espresso in serie  
di Fourier

$$G_d(t) = I_s \alpha \left[ I_0(\alpha V_{DL}) + 2I_1(\alpha V_{DL}) \cos \omega_L t + \dots \right]$$

$$= g_0 + g_1 \cos \omega_L t + \dots$$

Sostituendo nella (1) e conservando solo termini a  $\omega_R, \omega_L$ , si trova

$$i_o(t) = g_0 V_{DR} \cos \omega_R t + g_0 V_{DI} \cos \omega_I t +$$

$$g_1 \cos \omega_L t V_{OR} \cos \omega_R t + g_1 \cos \omega_L t V_{OI} \cos \omega_I t$$

$$= \left( g_0 V_{DR} + \frac{1}{2} g_1 V_{DI} \right) \cos \omega_R t +$$

$$+ \left( g_0 V_{DI} + \frac{1}{2} g_1 V_{OR} \right) \cos \omega_I t + \dots$$


Il diodo pilotato a  $\omega_I$  produce quindi una conversione di frequenza  $\omega_R \rightleftharpoons \omega_I$  mediante il termine  $\frac{1}{2} g_1$  che nel seguito indicheremo con  $g_c$  (conduttanza di conversione)

Le equazioni precedenti, posto  $i_o(t) = I_{OR} \cos \omega_R t + I_{OI} \cos \omega_I t$ , possono essere scritte nella forma

$$I_{OR} = g_o V_{OR} + g_c V_{OI} \quad (2)$$


$$I_{OI} = g_c V_{OR} + g_o V_{OI}$$

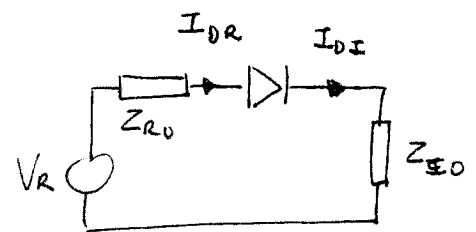~~Se consideriamo~~ dove le correnti scorrono come nel circuito a lato.



~~Perciò~~

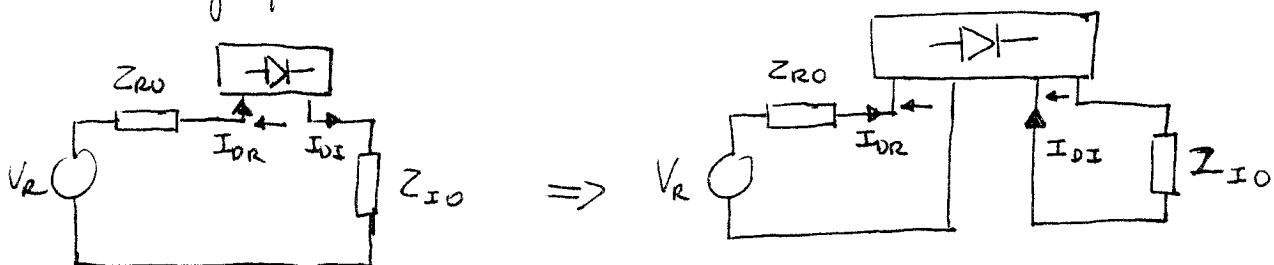
Poiché le frequenze  $\omega_R$  e  $\omega_I$  sono completamente indipendenti nel resto del circuito, possiamo duplicare il circuito, ~~per~~ considerando le due frequenze, e collegandole tramite il diodo




(Si ricordi che le impedenze sono dipendenti dalla frequenza)

Possiamo anche inserire  $R_S$  tenendo conto che è in serie al diodo a entrambe le frequenze e quindi va ~~in serie~~ posta in entrambe le maglie.

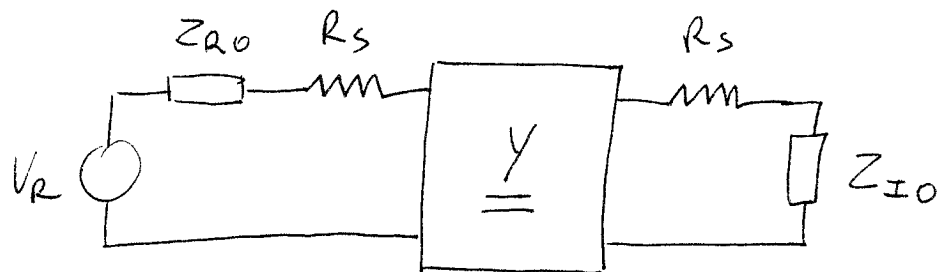A questo punto possiamo distendere la rete, sostituendo al diodo una rete due-porte (standard, salvo che le due porte sono a frequenze diverse)



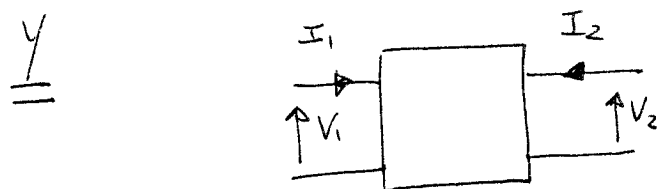Per calcolare  $\underline{Y}$  occorre unificare la convenzione sulle matrici



Risulta  $I_1 = I_{DR}$  e  $I_2 = -I_{DI}$ ,  $V_1 = V_{DR}$ ,  $V_2 = -V_{DI}$

e quindi

$$I_1 = g_0 V_1 - g_c V_2$$

$$-I_2 = g_c V_1 + g_0 V_2 \Rightarrow I_2 = -g_c V_1 + g_0 V_2$$

In definitiva

$$\underline{Y} = \begin{pmatrix} g_0 & -g_c \\ -g_c & g_0 \end{pmatrix}$$

Il mixer è quindi modellato come una rete due-porte resistiva e

Tale modello è detto infatti "mixer resistivo" (e evidentemente

è una buona approssimazione se  $C_T$  è effettivamente trascurabile, alle frequenze di interesse)