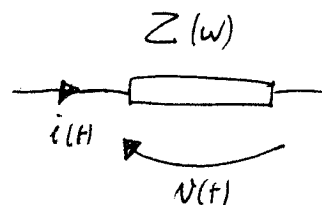


Adesso speso ad esaminare il caso di una corrente (o tensione) periodica che scorre in un componente (lineare) dispersivo. Comincio allora introdurre una notazione per questo, tenendo conto che la relazione $i-v$ del componente è nota nel D.F., mentre la corrente è nel D.T.

Consideriamo il circuito a lato, ~~di~~ di cui interessa, nota $Z(\omega)$, la relazione tra $i(t)$ e $v(t)$ se $i(t)$ è periodica



$$i(t) = \sum |I_n| \cos(n\omega_0 t + \phi_n)$$

Poiché vale la sovrapposizione degli effetti possiamo separare le componenti armoniche di $i(t)$ e di $v(t)$, ~~ottenendo separatamente~~ per poi ricombinarle in uscita. Si ha

$$v(t) = \sum |V_n| \cos(n\omega_0 t + \psi_n) \quad (1)$$

dove $|V_n| e^{i\psi_n} = Z(n\omega_0) \cdot |I_n| e^{i\phi_n} \quad (2)$
ovvero $V_n = Z(n\omega_0) I_n$

Per descrivere sinteticamente (1), con la specifica (2), utilizzeremo la ~~rela~~ scrittura

$$v(t) = Z[i(t)]$$


Per semplicità ~~non~~ usiamo lo stesso simbolo per il numero complesso $(\text{es. } V_n e^{i\psi_n})$ e per la sua ampiezza (V_n)

$$A(x, \phi) := e^{x \cdot \cos(\phi)} \quad a(x, \phi) := I_0(x) + 2 \cdot I_1(x) \cdot \cos(\phi) + 2 \cdot I_2(x) \cdot \cos(2 \cdot \phi)$$


$$B(x, \phi) := e^{x \cdot \sin(\phi)} \quad b(x, \phi) := (I_0(x) + 2 \cdot I_1(x) \cdot \sin(\phi)) - 2 \cdot I_2(x) \cdot \cos(2 \cdot \phi)$$

$$\phi := 0, \frac{\pi}{50} .. 2 \cdot \pi$$


$$x := 0.25$$

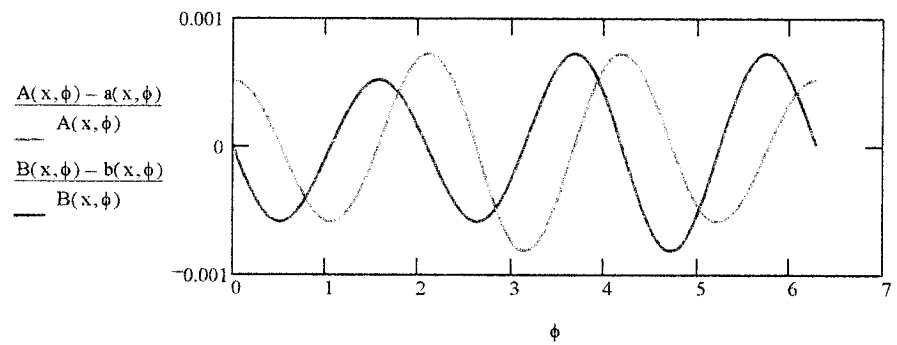

$$x := 0.5$$

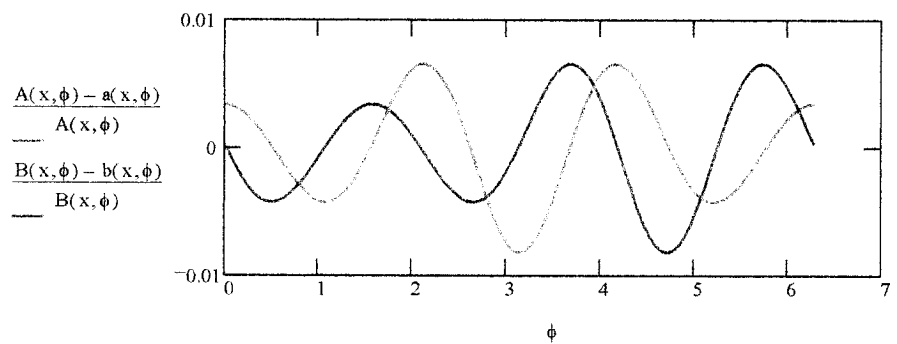

$$x := 0.75$$

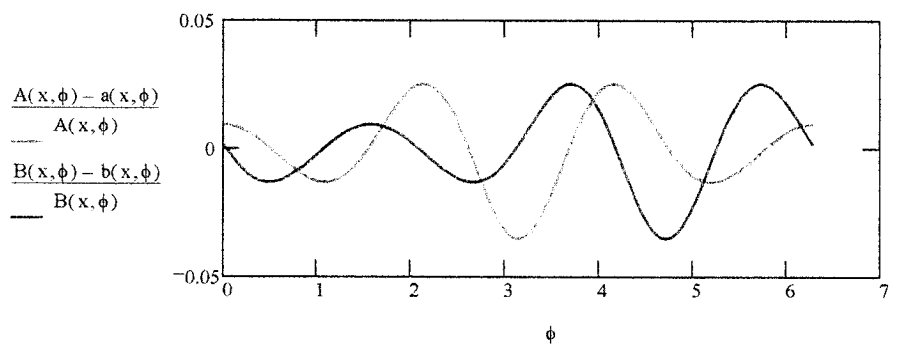

$$x := 1$$

