

~~Abbiamo~~ Analizziamo, per ora in assenza di R_S , la rete del mixer resistivo, e in particolare consideriamo il problema ~~della~~ della scelta di Z_{R0} , Z_{I0} per minimizzare la perdita di conversione.

Supponiamo allora di fissare la potenza disponibile dal generatore e imponiamo pertanto il doppio adattamento coniugato.

Occorre calcolare Y_{IN} , Y_{OUT} ~~impedendo~~ utilizzando le equazioni della matrice \underline{Y} e la condizione di carico alla porta 2: $V_2 = -Z_{I0} I_2$ (note convenzioni su x_{gm})

$$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$$

$$I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} (-Z_{I0} I_2) \Rightarrow I_2 = \frac{Y_{21} V_1}{1 + Y_{22} Z_{I0}}$$

e quindi

$$Y_{IN} = \frac{I_1}{V_1} = Y_{11} + Y_{12} (-Z_{I0}) \frac{I_2}{V_1} = Y_{11} - \frac{Y_{12} Y_{21} Z_{I0}}{1 + Y_{22} Z_{I0}}$$

Analogamente

$$Y_{OUT} = Y_{22} - \frac{Y_{12} Y_{21} Z_{R0}}{1 + Y_{11} Z_{R0}}$$

~~importante~~, per simmetria,

La rete \underline{Y} è, nel nostro caso, a simmetria speculare e quindi

basta imporre una sola delle due condizioni:

$$Y_{11} - \frac{Y_{21} Y_{12} Z_{IO}}{1 + Y_{22} Z_{IO}} = \frac{1}{Z_{RO}^*}$$

$$Y_{11} Z_{RO}^* (1 + Y_{22} Z_{IO}) - Y_{21} Y_{12} Z_{IO} Z_{RO}^* = 1 + Y_{22} Z_{IO}$$

ovvero $(1 + Y_{22} Z_{IO})(1 - Y_{11} Z_{RO}^*) = -Y_{12} Y_{21} Z_{IO} Z_{RO}^*$

Utilizzando la simmetria speculare $Z_{IO} = Z_{RO} = Z_{OPT}$ (vale),

$$Y_{11} = Y_{22} = g_0, \quad Y_{12} = Y_{21} = -g_c \quad \text{perché}$$

$$1 - g_0^2 Z_{OPT}^2 = -g_c^2 Z_{OPT}^2$$

ovvero

$$Z_{OPT} = \frac{1}{\sqrt{g_0^2 - g_c^2}}$$

La ~~potenza~~ perdita di immunità corrispondente sarà

$$(IL)^{\perp} = G_T = 4 \cdot \frac{Z_{OPT}}{|Z_{OPT} + Z_{OPT}|^2} \cdot g_c^2 \frac{1/Z_{OPT}}{|(g_0^2 - g_c^2) + g_0 \frac{1}{Z_{OPT}}|^2}$$

essendo $Z_{IN} = Z_{OPT}$

$$\frac{1}{IL} = 4 \frac{1}{4 Z_{opt}} g_c^2 \frac{Z_{opt}}{\left| Z_{opt} (Z_{opt})^{-2} + g_0 \right|^2}$$

$$= \frac{g_c^2}{\left| g_0 + \frac{1}{Z_{opt}} \right|^2} = \frac{g_c^2}{g_0^2 + (g_0^2 - g_c^2) + 2 g_0 \sqrt{g_0^2 - g_c^2}}$$

da cui

$$IL = 2 \left(\frac{g_0}{g_c} \right)^2 + 2 \frac{g_0}{g_c} \sqrt{\left(\frac{g_0}{g_c} \right)^2 - 1} - 1$$

Il valore di IL è una funzione crescente di g_0/g_c (che è sempre maggiore di 1). Per ridurre la perdita di inserzione occorre quindi avere g_c molto prossimo a g_0 . Ora $\frac{g_c}{g_0} = \frac{I_1 (\propto V_{DC})}{I_0 (\propto V_{DC})}$

Pertanto g_c/g_0 è una funzione crescente di V_{DC} , che tende a 1 se $V_{DC} \rightarrow \infty$. Si conferma quindi la necessità di avere V_{DC} elevato.

Il valore di IL sopra trovato, ~~non~~ vale nelle ipotesi ideali fatte all'inizio. Come detto in quella occasione, comunque, l'effetto di carico di Z_L' (ma) va comunque incluso. Questo produce un incremento di IL pari al rapporto tra la potenza disponibile dal generatore verso V_R' e quella disponibile dal generatore di Thevenin V_R