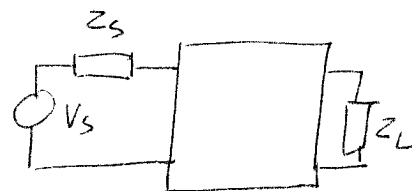


Consideriamo una rete lineare e calcoliamo la potenza che tramite essa viene trasferita al carico Z_L .




In particolare siamo interessati al "guadagno di trasmissione"

$$G_T = \frac{P_L}{P_{\text{da}}} = \frac{\text{Potenza al carico}}{\text{Potenza disponibile dal generatore}}$$

Descriviamo la rete mediante la matrice di trasmissione
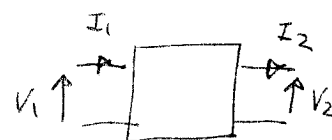
$$\begin{aligned} V_1 &= A V_2 + B I_2 \\ I_1 &= C V_2 + D I_2 \end{aligned}$$



Si ha

$$P_L = \frac{1}{2} R_L |I_2|^2$$

D'altra parte la maglia di uscita fornisce $V_2 = Z_L I_2$ per cui

$$V_1 = (A Z_L + B) I_2$$

$$I_1 = (C Z_L + D) I_2$$

da cui possiamo ricavare:

$$\text{l'impedenza di ingresso } Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{A Z_L + B}{C Z_L + D}$$

il guadagno di corrente

$$A_I = \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{CZ_L + D}$$

(2)

il guadagno di tensione

$$A_V = \frac{V_2}{V_1} = Z_L \frac{I_2}{V_1} = \frac{Z_L}{AZ_L + B}$$

ed esprimere la potenza del carico in termini delle grandezze di ingresso

$$P_L = \frac{1}{2} R_L |A_I|^2 |I_1|^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{R_L}{|CZ_L + D|^2} \cdot \frac{|V_S|^2}{|Z_S + Z_{IN}|^2} =$$

$$= L \cdot \frac{R_L}{|CZ_L + D|^2} \cdot \frac{R_S}{|Z_S + Z_{IN}|^2} \cdot P_{DA}$$

essendo $P_{DA} = \frac{1}{8R_S} |V_S|^2$

Segue quindi

$$G_T = L \cdot \frac{R_L}{|CZ_L + D|^2} \cdot \frac{R_S}{|Z_S + Z_{IN}|^2} \quad (1)$$

G_T è apparentemente disimmetrico tra le due porte. In realtà però

$$Z_S + Z_{IN} = \frac{Z_S (CZ_L + D) + (AZ_L + B)}{CZ_L + D} = \frac{Z_L (CZ_S + A) + (DZ_S + B)}{CZ_L + D}$$

per cui

$$G_T = 4 \frac{R_L R_S}{|Z_L (C Z_S + A) + (D Z_S + B)|^2} \quad (2)$$

e introducendo $Z_{OUT} = \frac{D Z_S + B}{C Z_S + A}$ (impedenza equivalente di Thevenin all'uscita della rete)

$$G_T = 4 \frac{R_S}{|C Z_S + A|^2} \cdot \frac{R_L}{|Z_L + Z_{OUT}|^2} \quad (3)$$