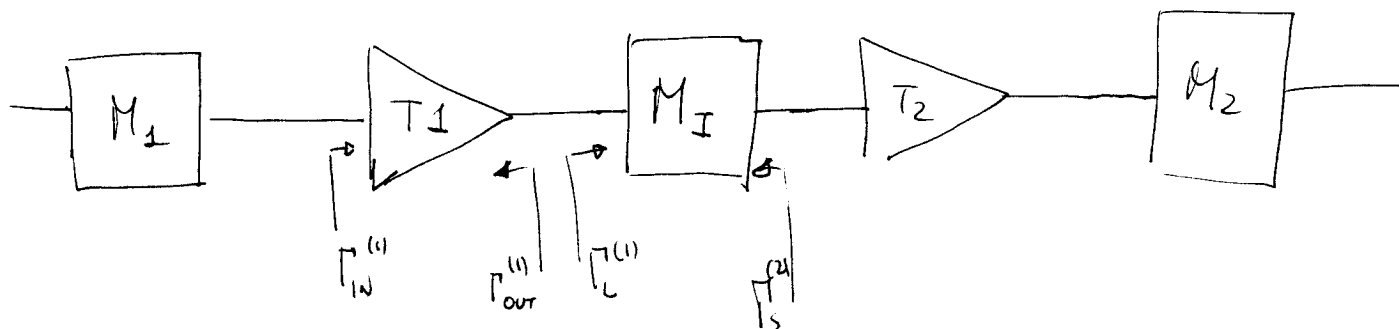


Un amplificatore a due stadi comprende due transistor e tre reti di adattamento, come nello schema



Normalmente la rete M_1 viene fondata per prima per determinare le prestazioni in termini di rumore ⁽¹⁾

Restano quindi a disposizione $\Gamma_L^{(1)}$, $\Gamma_S^{(2)}$ e $\Gamma_L^{(2)}$. Tuttavia la rete M_I impone un vincolo tra $\Gamma_L^{(1)}$ e $\Gamma_S^{(2)}$, in quanto il disadattamento complessivo è lo stesso alle due porte

$$D_I = \frac{(1 - |\Gamma_{OUT}^{(1)}|^2)(1 - |\Gamma_L^{(1)}|^2)}{|1 - \Gamma_{OUT}^{(1)} \Gamma_L^{(1)}|^2} = \frac{(1 - |\Gamma_{IN}^{(2)}|^2)(1 - |\Gamma_S^{(2)}|^2)}{|1 - \Gamma_{IN}^{(2)} \Gamma_S^{(2)}|^2}$$

da

⁽¹⁾ In alcuni casi è M_2 che viene fondata per prima, per stabilire la massima potenza di uscita (o altri vincoli sulla ampiezza di uscita). ~~In questo~~ Il problema è allora affrontabile in modo del tutto equivalente.

Il guadagno di transduzione totale vale

$$G_T = \frac{P_U^{(2)}}{P_{DQ}} = \frac{D_2 P_D^{(2)}}{P_{DQ}} = D_2 G_A$$

essendo D_2 il disadattamento della ~~parte~~ rete M_2 e G_A il guadagno disponibile totale. Poniamo, come nel caso di un transistor, scegliere D_2 al termine del progetto e lavorare quindi su G_A .

$$G_A = \frac{P_D^{(2)}}{P_{DQ}} = \frac{G_{A2} P_D^{(1)}}{P_{DQ}} = \frac{G_{A2} \cdot P_U^{(1)} / D_I}{P_{DQ}} = \frac{1}{D_I} G_{A2} G_{T1}$$

essendo $G_{T1} = P_U^{(1)} / P_{DQ}$ il guadagno di transduzione del transistor 1

$$\text{Infine } G_{T1} = D_1 G_{P1} \text{ e quindi } G_A = \frac{D_1}{D_I} G_{A2} G_{P1}$$

con D_1 fissato dalla rete M_1 .

Poniamo disegnare le curve a D_I costante nel piano di $\Gamma_L^{(1)}$, e quelle a G_{P1} costanti nello stesso piano.

Da queste si ottiene un possibile $\Gamma_L^{(1)}$ e quindi i valori di D_I e G_{P1}

Se il transistor 2 è (o può essere anche) unidirezionale,

allora $\Gamma_{IN}^{(2)} = S_{11}^{(2)}$ e quindi possiamo tracciare la curva a

D_I costante nel piano di $\Gamma_S^{(2)}$ oltre a quella a G_{A2} costante. Da queste scegliamo $\Gamma_S^{(2)}$, G_{A2} e infine possiamo determinare $\Gamma_L^{(2)}$.

Note $\Gamma_L^{(1)}$ e $\Gamma_S^{(2)}$ la rete M_I è completamente specificata (e può, ad esempio, essere realizzata con due reti a singolo stub giustapposte).

Altrimenti, essendo fisso D_I , abbiamo una famiglia di curve a D_I costante (al variare di $\Gamma_{IN}^{(2)}$) e il problema va risolto per tentativi.

(App)

Le curve a D_I costante sono dei cerchi. ~~Tuttavia~~ Soltantanduno
gli apici si ha infatti

$$(1 - |\Gamma_{IN}|^2)(1 - |\Gamma_S|^2) = D_I \cdot |1 - \Gamma_{IN} \Gamma_S|^2 = D_I \left[1 + |\Gamma_{IN}|^2 |\Gamma_S|^2 - 2 \operatorname{Re}(\Gamma_{IN} \Gamma_S) \right]$$

ovvero

$$\left[(1 - |\Gamma_{IN}|^2) + D_I |\Gamma_{IN}|^2 \right] |\Gamma_S|^2 - 2 \operatorname{Re}(D_I \Gamma_{IN} \Gamma_S) + \left[D_I - (1 - |\Gamma_{IN}|^2) \right] = 0$$

che è ancora l'equazione di un cerchio.

In particolare per $D_I = 1$ l'equazione diventa

$$|\Gamma_S|^2 - 2 \operatorname{Re}(\Gamma_{IN} \Gamma_S) + |\Gamma_{IN}|^2 = 0$$

ovvero $\Gamma_S = \Gamma_{IN}^*$