
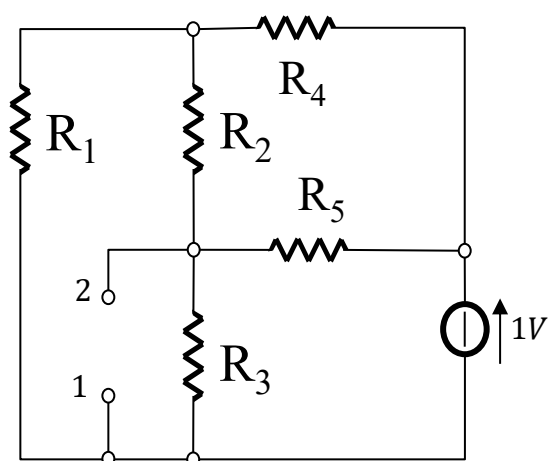


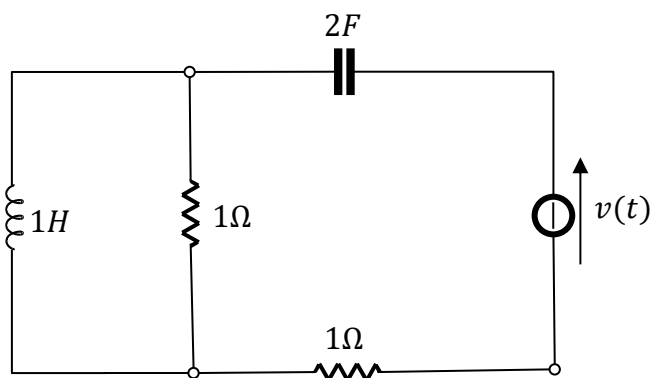


Trovare il circuito equivalente di Thevenin della rete vista dai morsetti 1 e 2, disegnando i circuiti utilizzati per il calcolo delle grandezze di Thevenin (si suggerisce di numerare i nodi).  
 $R_1=2\Omega$ ;  $R_2=3\Omega$  ;  $R_3=3\Omega$ ;  $R_4=2\Omega$ ;  
 $R_5=1\Omega$ ;  
 $V=1\text{ V}$




$$v(t) = 3\sin(2t) [V]$$

Il circuito in figura è a regime sinusoidale.

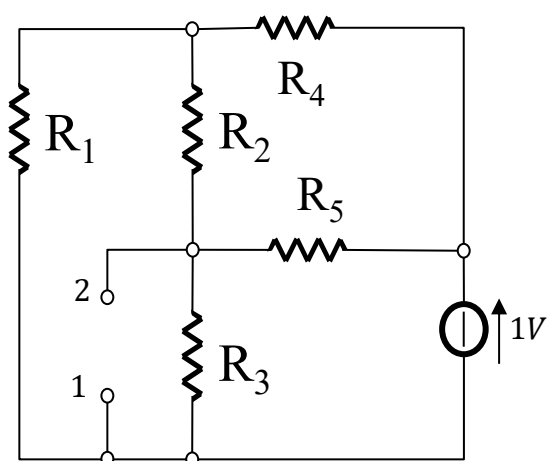Trovare la potenza attiva, reattiva, complessa e apparente erogata dal generatore.



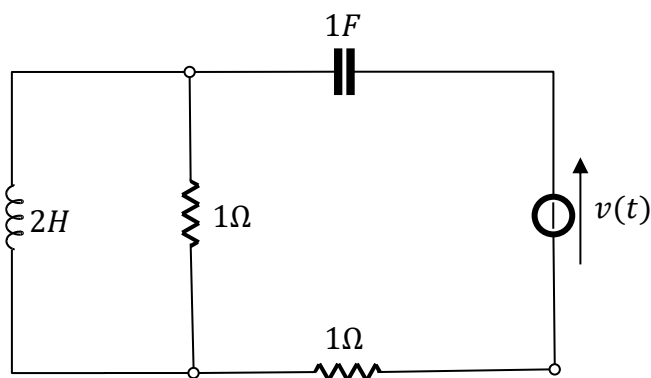Trovare il circuito equivalente di Thevenin della rete vista dai morsetti 1 e 2, disegnando i circuiti utilizzati per il calcolo delle grandezze di Thevenin (si suggerisce di numerare i nodi).  
 $R_1=2\Omega$ ;  $R_2=3\Omega$  ;  $R_3=5\Omega$ ;  $R_4=2\Omega$ ;  
 $R_5=1\Omega$ ;  
 $V=2\text{ V}$



$$v(t) = 2\sin(2t) \text{ [V]}$$

Il circuito normalizzato in figura è a regime sinusoidale.

Trovare la potenza attiva, reattiva, complessa e apparente erogata dal generatore.